



Silvio Navaretti (Fedhman)

MATLAB: DIAGRAMMI DI BODE E METODO DEI NODI

13 December 2015

Ognitanto capita di dover risolvere un circuito col metodo dei nodi. Si può far lavorare uno Spice qualunque, ma tanto per cambiare facciamo fare a MATLAB i conti. Forse un "vantaggio" sta nel rimanere nel mondo "analitico".

En passant un rapido esempio di come rappresentare i diagrammi di Bode con MATLAB, utilizzando delle variabili simboliche.

Attenzione: i codici sono piuttosto pesanti, ho inserito i miei tempi di esecuzione per dare un'idea. Se qualcuno ne esegue di simili, potrebbe commentare con i suoi tempi di esecuzione ed i dati della sua macchina?

Diagrammi di Bode

Funzioni utili

i è il modo consigliato dalla MathWorks per scrivere i, l'unità immaginaria.

syms: crea rapidamente delle variabili simboliche. I nomi delle variabili vanno separati da uno spazio. Alle variabili simboliche può essere in seguito sostituito un numero.

matlabFunction(funzione_simbolica) permette di trasformare una funzione simbolica in una "MATLAB function", con cui MATLAB fa i conti più rapidamente rispetto ad una symfun simbolica.


plotyy plotta due funzioni sullo stesso grafico, con assi delle ordinate diversi. Molto utile per i diagrammi di Bode. Su questa funzione ho scritto un altro articolo d'esempio, *Disegnare grafici a doppia scala con MATLAB*.

Vettori_uniti = [vettore1, vettore2, vettore3, ...] concatena due o più vettori sulla stessa riga. Utile per creare assi delle ascisse a step non omogeneo.

abs restituisce il modulo di un numero.

phase restituisce la fase, *in radianti*, di un numero complesso.

radtodeg prende un numero in radianti e lo restituisce in gradi.

 Esempio, filtro passa basso del primo ordine

Funzione di trasferimento:
$$H(jw) = \frac{1}{1 + jwRC} = \frac{1}{1 + j(2\pi f)RC}$$

Codice MATLAB

Tempo di esecuzione col workspace pulito: 2.2 s su un vecchio Intel Core 2 Quad da 2.5 GHz.

```
%Crea le due variabili simboliche, istanzia s
syms s f;
s = 1i*(2*pi*f); %s = jw, w = 2*pi*f

R = 10e3; %10 kOhm
C = 1e-6; %1 uF

%Funzione di trasferimento
Htrasf = 1/(1 + s*C*R);

%Per comodità due funzioni differenti per modulo e fase
H_modulo = matlabFunction(20*log10(abs(Htrasf)));
H_fase = matlabFunction(radtodeg(phase(Htrasf)));

%Vettore delle frequenze, ascisse del diagramma di Bode
freq = [1 : 0.1 : 100, 101 : 1 : 1e4];

%hold on per visualizzare la griglia.
figure();
hold on;
grid on;

%Grafico con due assi delle ordinate
[ax, a, p] = plotyy(freq, H_modulo(freq), freq, H_fase(freq));

%Le operazioni di calcolo del minimo e del massimo sono lunghe (in
```

```
%questo caso), conviene farlo una volta sola.
modulo_min = double(min(H_modulo(freq)));
modulo_max = double(max(H_modulo(freq)));
fase_min = double(min(H_fase(freq)));
fase_max = double(max(H_fase(freq)));

%Titolo e nomi degli assi
title(['Bode']);
xlabel('Frequenza [Hz]');
ylabel(ax(1), 'Ampiezza [dB]');
ylabel(ax(2), 'Fase [°]');

%Imposta i limiti degli assi.
ax(1).XLim = [min(freq), max(freq)];
ax(2).XLim = [min(freq), max(freq)];
ax(1).YLim = [modulo_min, modulo_max];
ax(2).YLim = [fase_min, fase_max];

%Imposta la scala logaritmica delle ascisse
set(ax(1), 'xscale', 'log');
set(ax(2), 'xscale', 'log');

%Calcola due vettori, uno per lo step delle ordinate1 (ampiezza)
%e l'altro per lo step delle ordinate2 (fase).
Ytick_ampiezza = modulo_min : (modulo_max - modulo_min)/10 : modulo_max;
Ytick_fase = fase_min : (fase_max - fase_min)/20 : fase_max;

%Imposta gli step dei due assi delle ordinate.
ax(1).YTick = Ytick_ampiezza;
ax(2).YTick = Ytick_fase;
```

Output del codice

 


Diagramma di Bode del passa basso. Cliccare per ingrandire l'immagine.

Ulteriori commenti al codice:


Alla riga 16 il vettore delle frequenze è settato in modo da rappresentare adeguatamente il diagramma di Bode in esame, cercando di mantenere ragionevole il tempo di esecuzione. Modificarlo a piacere per restringere/allargare l'asse delle ascisse.

Alle righe 50 e 51 sono stati settati gli step degli assi delle ordinate. Modificare quel 10 (riga 50) e quel 20 (riga 51) per variare gli step.

Metodo dei nodi


Nota: diverse calcolatrici scientifiche non programmabili risolvono sistemi lineari 3x3 senza fiatare (tipo la mia Casio fx-991ES da 15€).

 Per analizzare la stabilità del seguente circuito:




Si vuole rappresentare il diagramma di Bode del rapporto di ritorno T , calcolato col metodo di Rosenstark, con la V_{REF} al riferimento e scegliendo di sostituire il pilotato dell'op amp con un generatore di test.
 
$$T = \frac{-A_d \cdot v_d}{V_T}, \quad A_d \text{ è il guadagno ad anello aperto dell'op amp.}$$



I tre condensatori sono tre capacità parassite del MOS.

 Forse ci sono altri metodi più furbi, ma ci si arma di pazienza e si identificano i nodi:



$$Z_{DS} = r_0 // C_{ds}$$

$$1 : V_1 \left(-\frac{1}{r_{out}} + sC_{gs} + sC_{gd} \right) + V_2 (-sC_{gs}) + V_3 (-sC_{gd}) = -\frac{V_t}{r_{out}}$$

$$2 : V_1 (-sC_{gs}) + V_2 \left(sC_{gs} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{DS}} \right) + V_3 \left(-\frac{1}{Z_{DS}} \right) = -g_m V_{GS}$$

$$3 : V_1 (-sC_{gd}) + V_2 \left(\frac{1}{Z_{DS}} \right) + V_3 \left(\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_{DS}} + sC_{gd} \right) = g_m V_{GS}$$

Sostituendo $V_{GS} = V_1 - V_2$:

$$\begin{aligned}
 1: \quad & V_1 \left(-\frac{1}{r_{out}} + sC_{gs} + sC_{gd} \right) + V_2 (-sC_{gs}) + V_3 (-sC_{gd}) = -\frac{V_T}{r_{out}} \\
 2: \quad & V_1 (-sC_{gs} + g_m) + V_2 \left(sC_{gs} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{DS}} - g_m \right) + V_3 \left(-\frac{1}{Z_{DS}} \right) = 0 \\
 3: \quad & V_1 (-sC_{gd} - g_m) + V_2 \left(\frac{1}{Z_{DS}} + g_m \right) + V_3 \left(\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_{DS}} + sC_{gd} \right) = 0
 \end{aligned}$$

Per calcolare T serve $v_d = -V_2$.

Il comando di MATLAB che risolve sistemi lineari è \

Per evitare di commettere (troppi) errori nel scrivere la matrice simbolica su MATLAB si dà un nome ad ogni coefficiente, in questo modo:

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N1 \\ N2 \\ N3 \end{bmatrix}$$

Ho rimandato l'analisi del circuito al prossimo weekend, per cui per provare il codice ho tirato più o meno a caso i parametri.

Codice MATLAB

Tempo di esecuzione col workspace pulito: 11.3 s su un vecchio Intel Core 2 Quad da 2.5 GHz.

```

%Crea le variabili simboliche.
syms A B C D E F G H I N1 N2 N3 Vt s f;

%Definisce s.
s = 1i*(2*pi)*f;

%Definisce (per ora a caso) i parametri del circuito.
Ad = 1e6;
rout = 10e6;
Cgs = 50e-12;
Cgd = 50e-12;
Cds = 50e-12;
r0 = 10e3;
R1 = 56;
Zds = 1/(1/r0 + s*Cds);
gm = 10e-4;
ZL = 2;

```

```

%Definisce le variabili simboliche della matrice delle conduttanze.
A = -1/rout +s*(Cgs +Cgd);
B = -s*Cgs;
C = -s*Cgd;D = -s*Cgs +gm;
E = s*Cgs +1/R1 +1/Zds -gm;
F = -1/Zds;
G = -s*Cgd -gm;
H = -1/Zds +gm;
I = +s*Cgd +1/ZL +1/Zds;

%Definisce le variabili simboliche del vettore colonna delle correnti.
N1 = -Vt/rout;
N2 = 0;
N3 = 0;

%Crea la matrice delle conduttanze. Si potevano inserire direttamente
%le conduttanze, ma è molto più facile commettere errori.
Conduttanze = [A, B, C; D, E, F; G, H, I];

%Crea il vettore colonna (attenzione ai ;) delle correnti.
Correnti = [N1; N2; N3];

%Calcola le soluzioni e T.
soluzioni = Conduttanze\Correnti;
T = -Ad.*soluzioni(2)./Vt;

%Definisce per comodità due funzioni
H_modulo = matlabFunction(20*log10(abs(T)));
H_fase = matlabFunction(radtodeg(phase(T)));

%Definisce il vettore riga delle frequenze, ascissa di Bode.
freq = [1 : 1 : 1e3, 1e3 : 20 : 1e5, 1e5 : 80 : 1e8, 1e8 : 320 : 1e9];

%hold on per visualizzare la griglia.

```



```
figure();
hold on; grid on;
%Grafico con due assi delle ordinate
[ax, a, p] = plotyy(freq, H_modulo(freq), freq, H_fase(freq));

%Le operazioni di calcolo del minimo e del massimo sono lunghe (in
%questo caso), conviene farlo una volta sola.
modulo_min = double(min(H_modulo(freq)));
modulo_max = double(max(H_modulo(freq)));
fase_min = double(min(H_fase(freq)));
fase_max = double(max(H_fase(freq)));

%Titolo e nomi degli assi.
title(['Bode']);
xlabel('Frequenza [Hz]');
ylabel(ax(1), 'Ampiezza [dB]');
ylabel(ax(2), 'Fase [°]');

%Imposta i limiti degli assi.
ax(1).XLim = [min(freq), max(freq)];
ax(2).XLim = [min(freq), max(freq)];
ax(1).YLim = [modulo_min, modulo_max];
ax(2).YLim = [fase_min, fase_max];


%Imposta la scala logaritmica delle ascisse.
set(ax(1), 'xscale', 'log');
set(ax(2), 'xscale', 'log');

%Calcola due vettori, uno per lo step delle ordinate1 (ampiezza)
%e l'altro per lo step delle ordinate2 (fase).
Ytick_ampiezza = modulo_min : (modulo_max - modulo_min)/10 : modulo_max;
Ytick_fase = fase_min : (fase_max - fase_min)/20 : fase_max;

%Imposta gli step dei due assi delle ordinate.
ax(1).YTick = Ytick_ampiezza;
ax(2).YTick = Ytick_fase;
```

Output del codice

 
I parametri del circuito sono stati tirati a caso - ho rimandato l'analisi, distratto dal codice



Output del codice - cliccare per ingrandire.

Commento finale

 Sono passate settimane e ancora non ho finito di analizzare il circuito.



<https://xkcd.com/1319/>

Estratto

da

"<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Fedhman:diagrammi-di-bode-e-metodo-dei-nodi-con-matlab>"