

Massimo Benenati (MassimoB)

COME TI COLLEGO VOL.2

25 March 2013

Prefazione


Secondo volume della serie **Come ti collego**, in questo volume ho voluto trattare gli **interruttori orari e i relè crepuscolari**, 2 dispositivi che spesso vengono abbinati per varie soluzioni di illuminazione e non solo.


Nell' articolo ho cercato di trattare i dispositivi che a mio avviso sono di uso più comune data l' enorme varietà disponibile sul mercato.


Interruttori orari


Finder serie 12 Interruttori orari

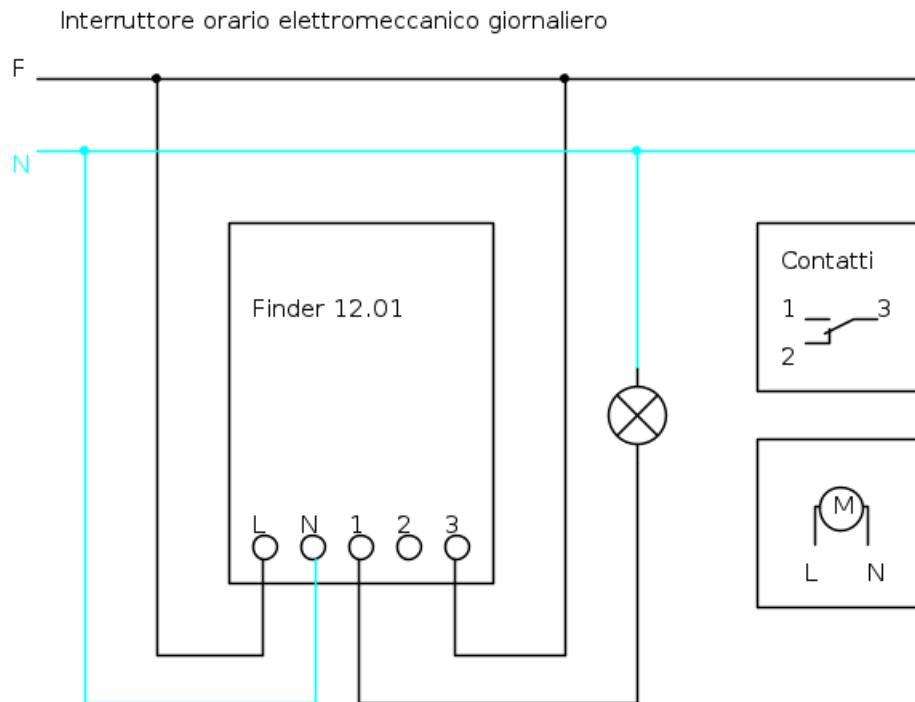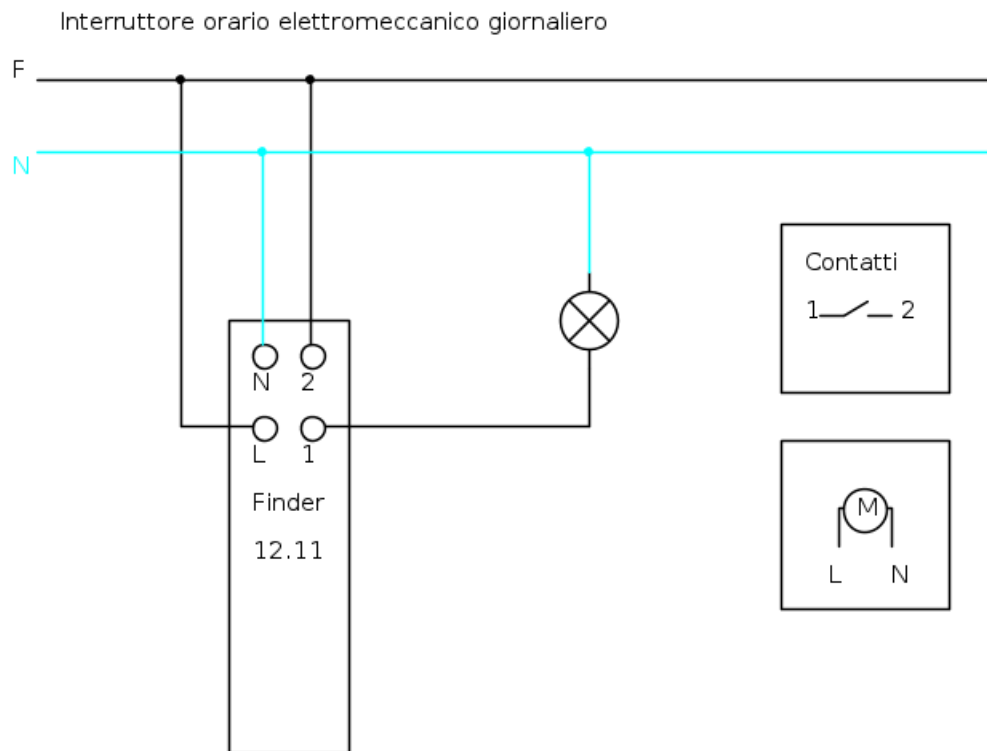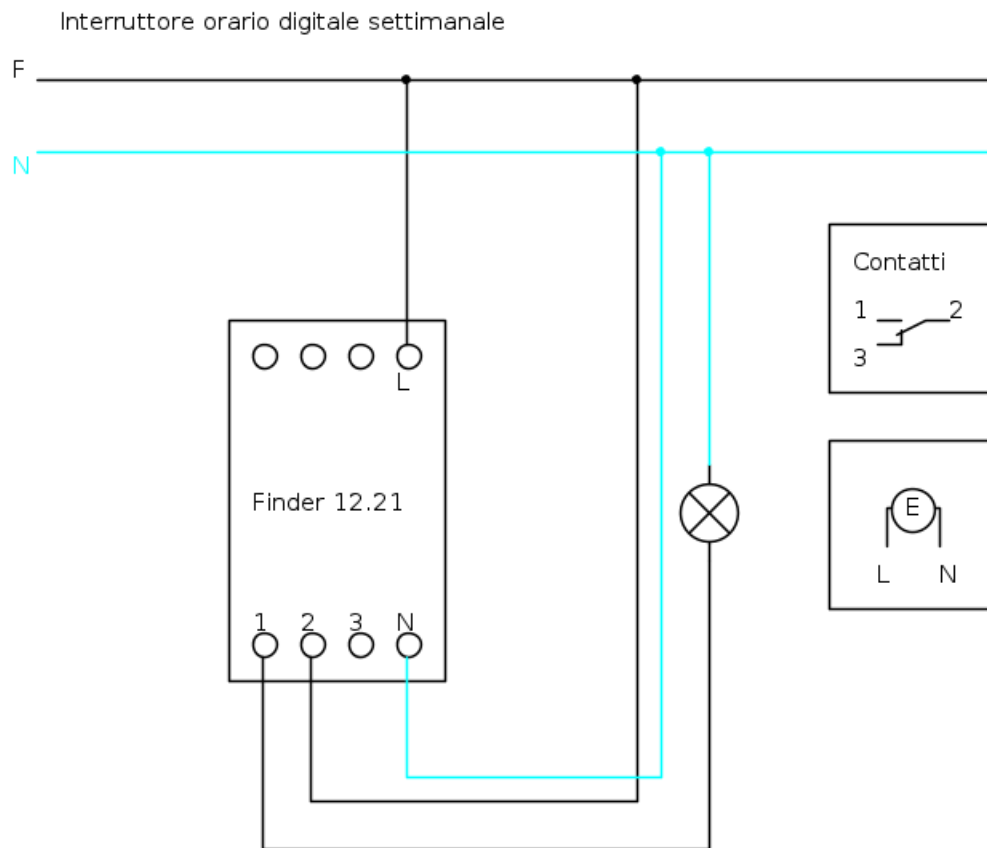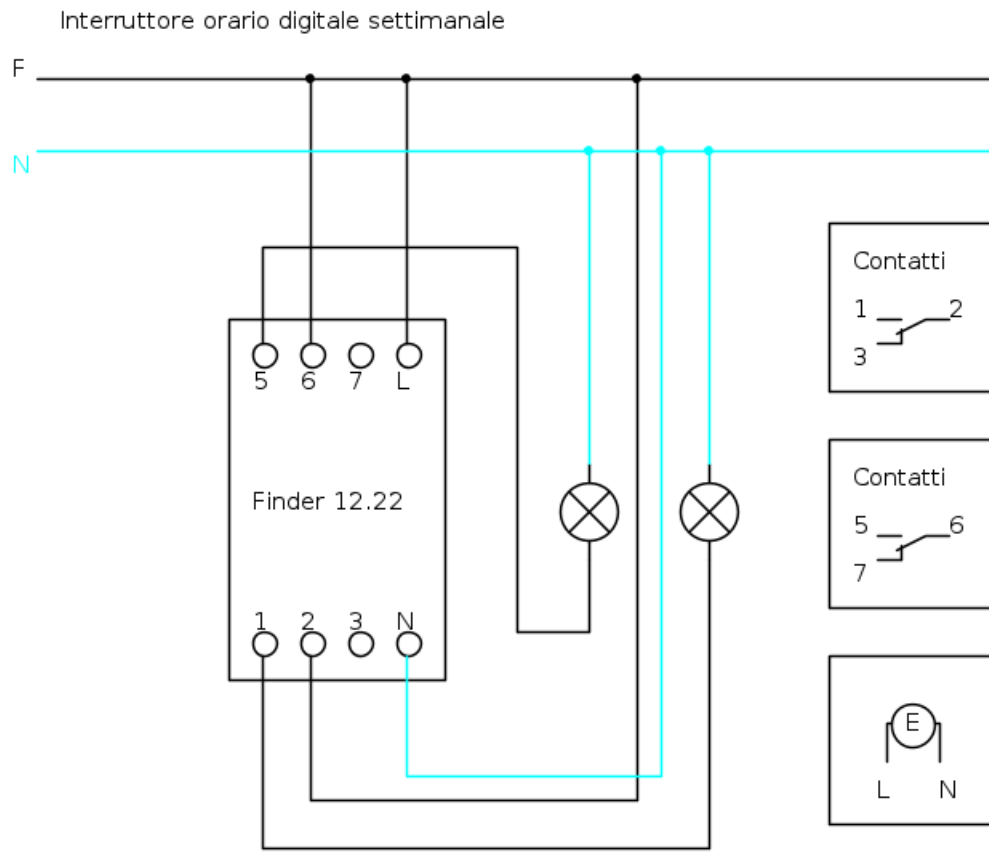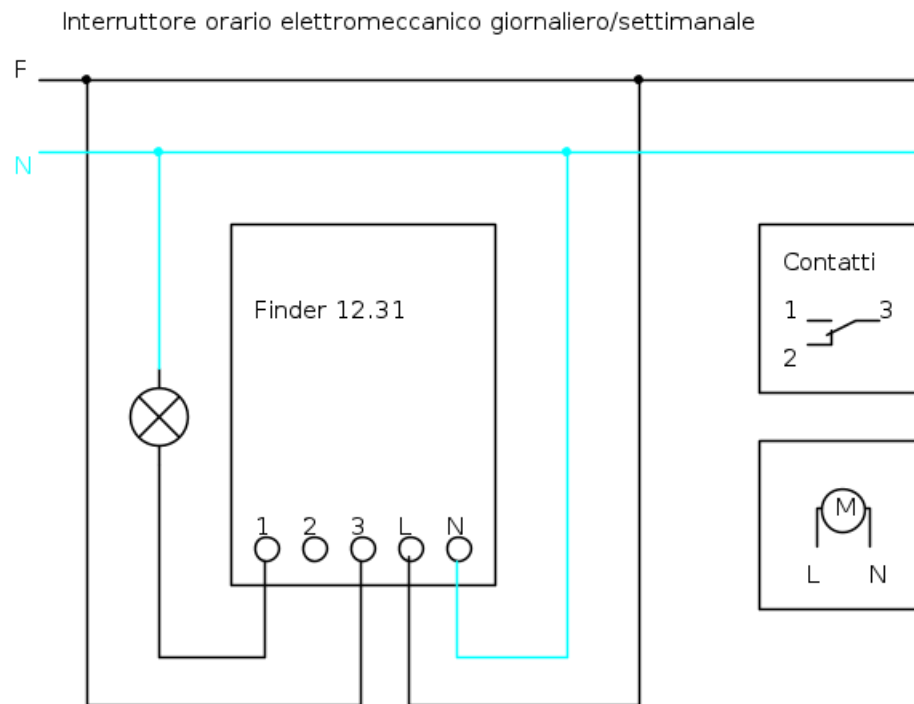
Finder 12.01 Interruttore orario elettromeccanico giornaliero

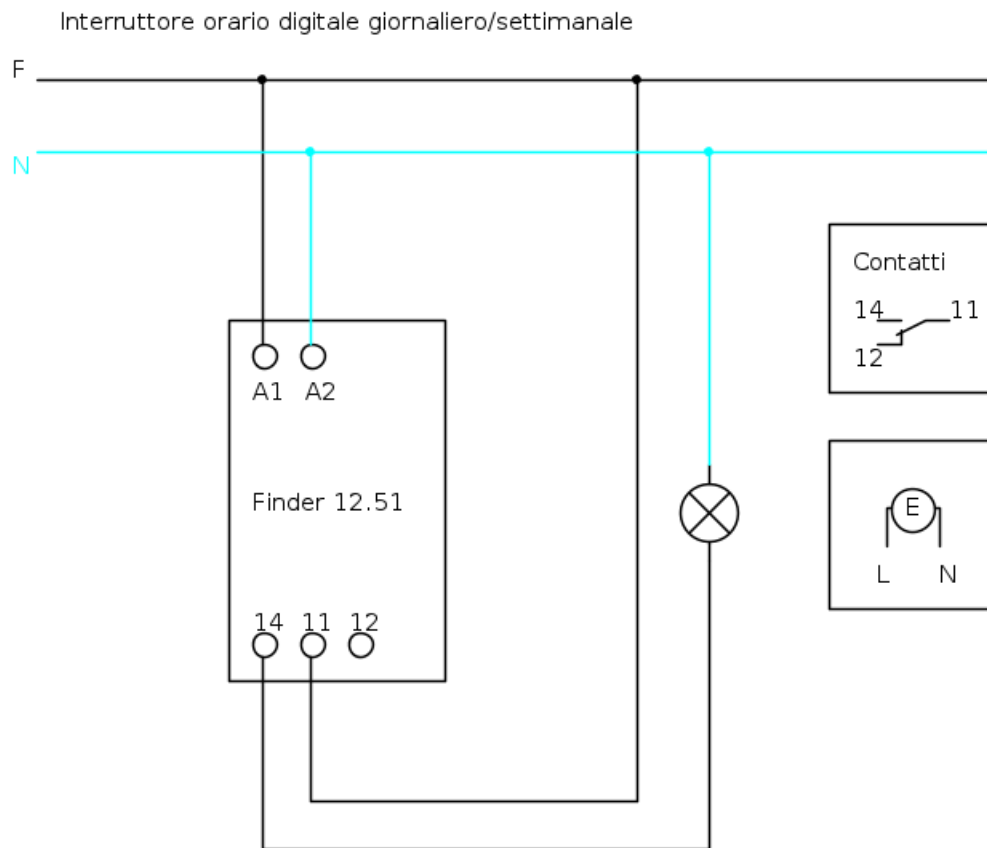


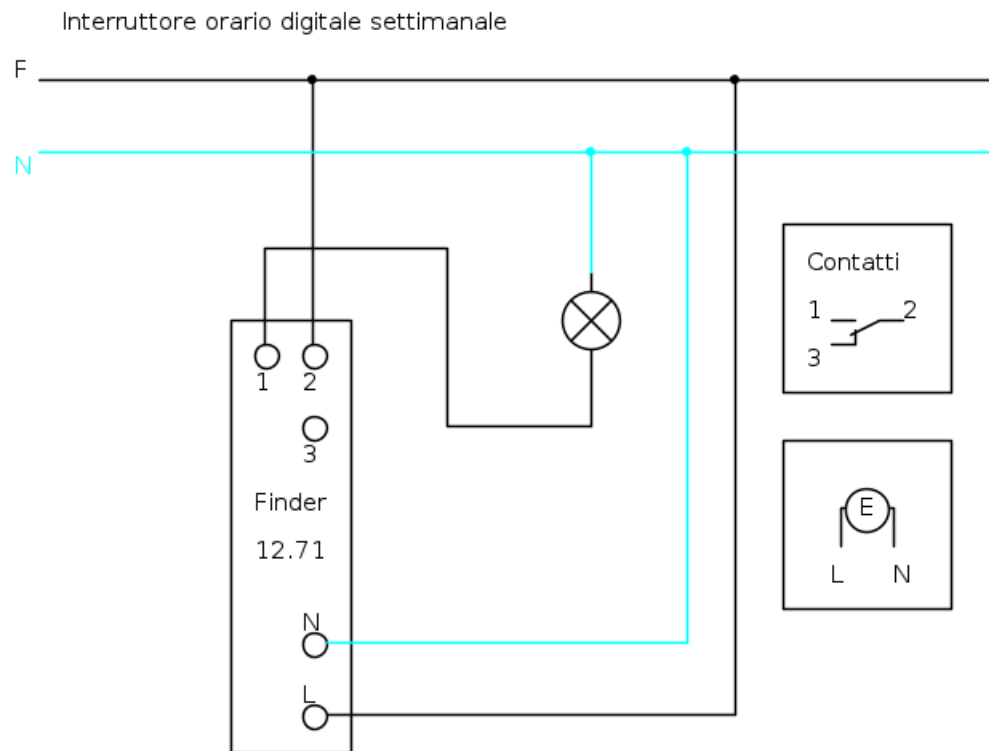
Finder 21.11 Interruttore orario elettromeccanico giornaliero

Finder 12.21/22 Interruttore orario digitale settimanale



Finder 12.31 Interruttore orario elettromeccanico giornaliero/settimanale

Finder 12.51 Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale

Finder 12.71 Interruttore orario digitale settimanale

Accessorio: Modulo di programmazione 012.90

ABB serie AT interruttori orari

ABB AT1 AT1-R Interruttore orario elettromeccanico giornaliero

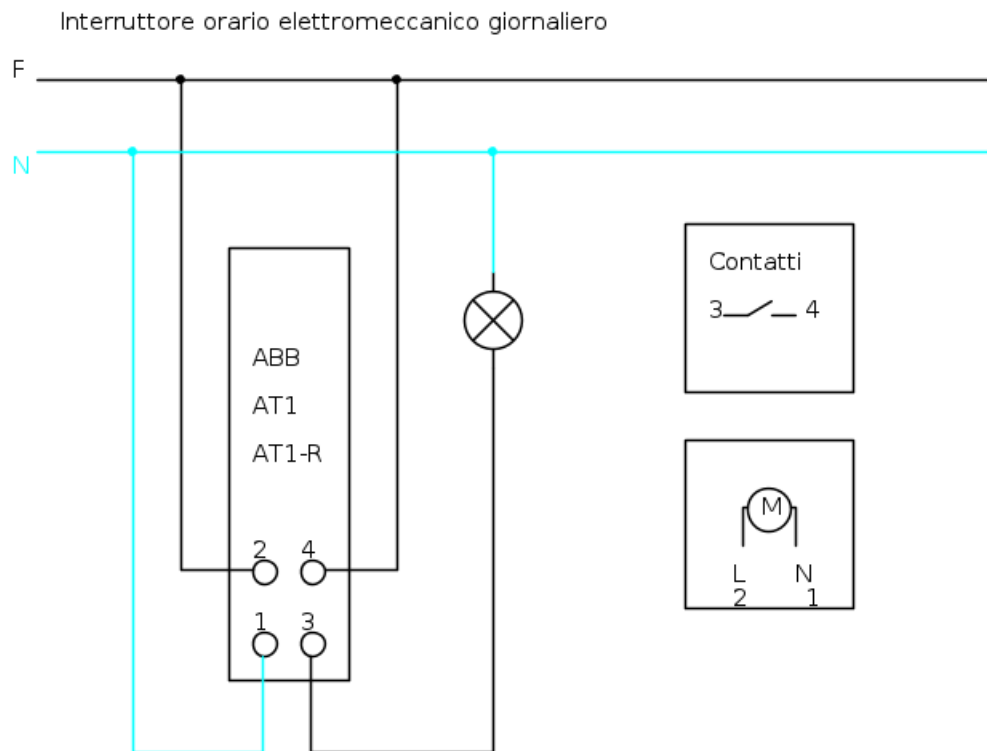





ABB AT2 AT2-R AT2-7R Interruttore orario elettromeccanico giornaliero/settimanale

ABB AT3 AT3-R AT3-7R Interruttore orario elettromeccanico giornaliero/settimanale


Relè Crepuscolari

Finder serie 10 Relè crepuscolari


Finder 10.32 Relè crepuscolare singola uscita, interruzione bipolare (L+N)

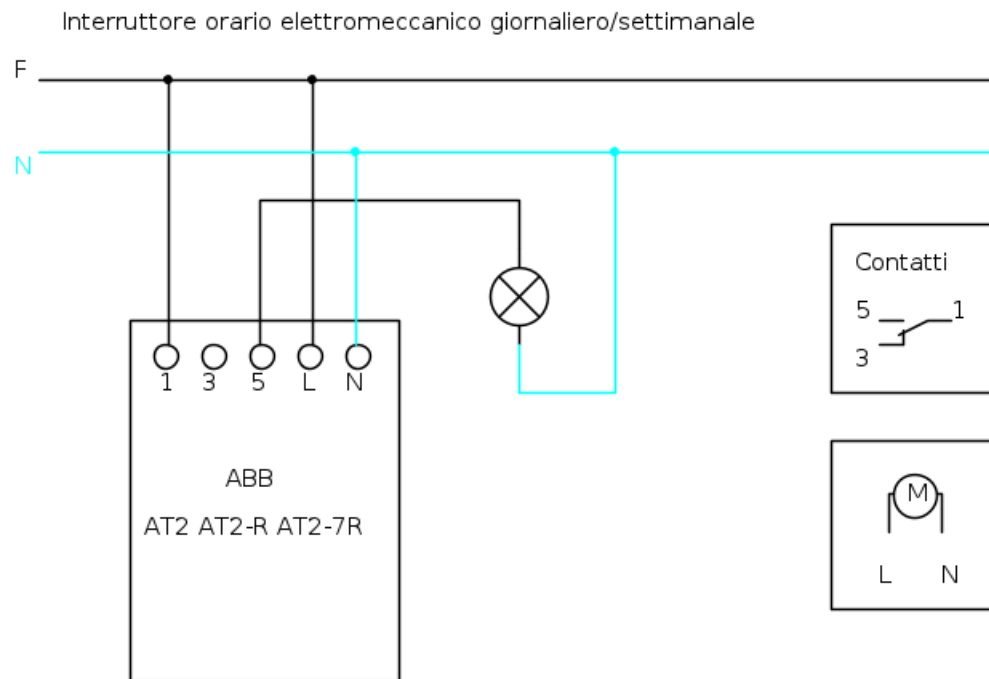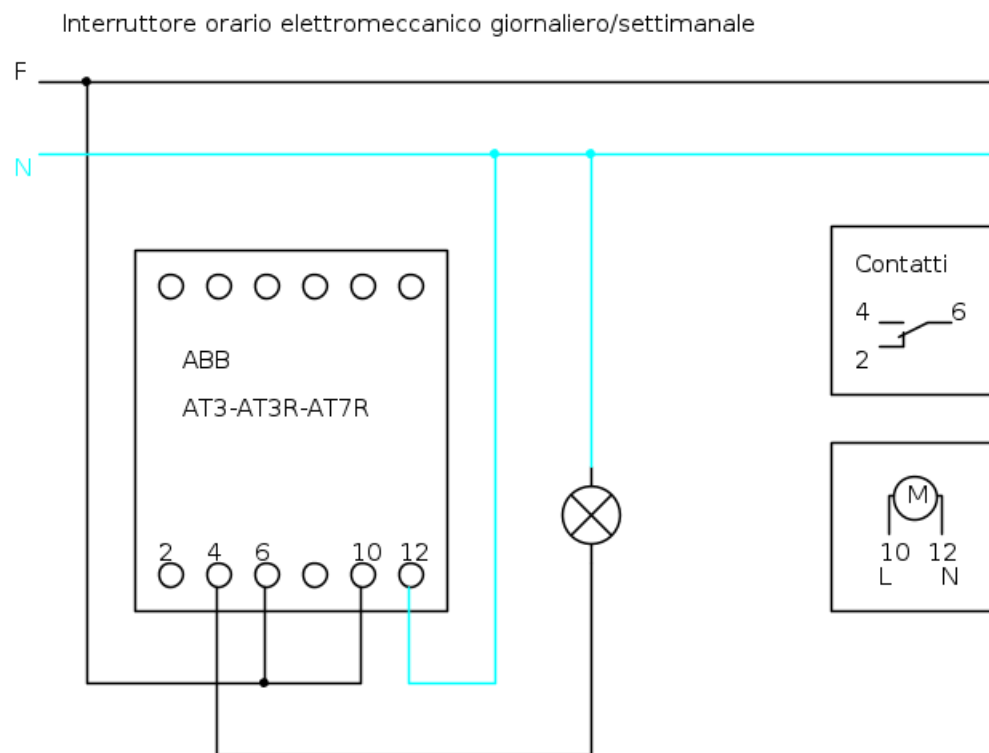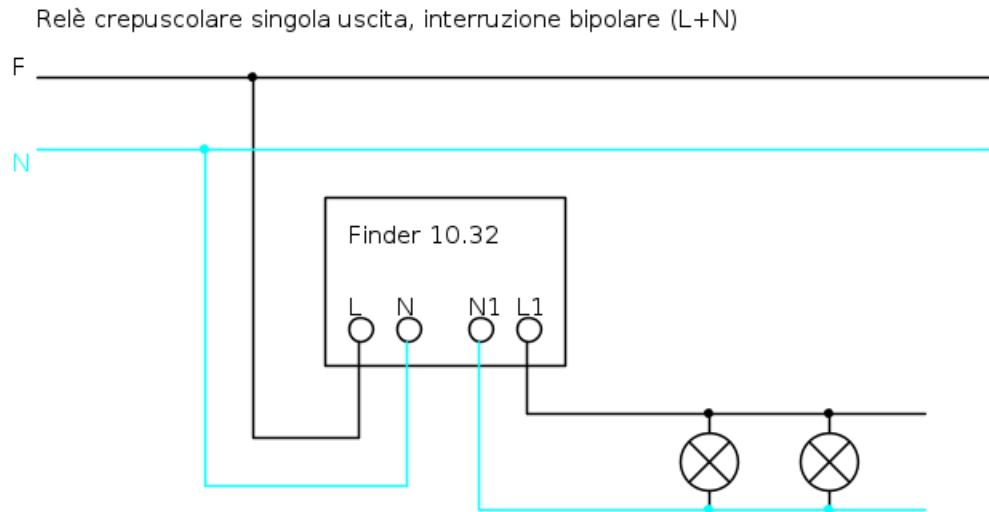

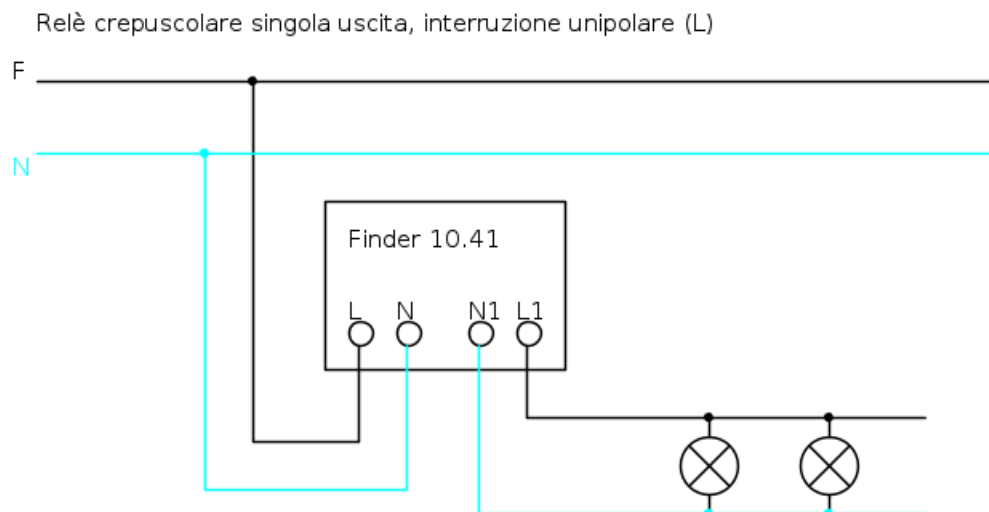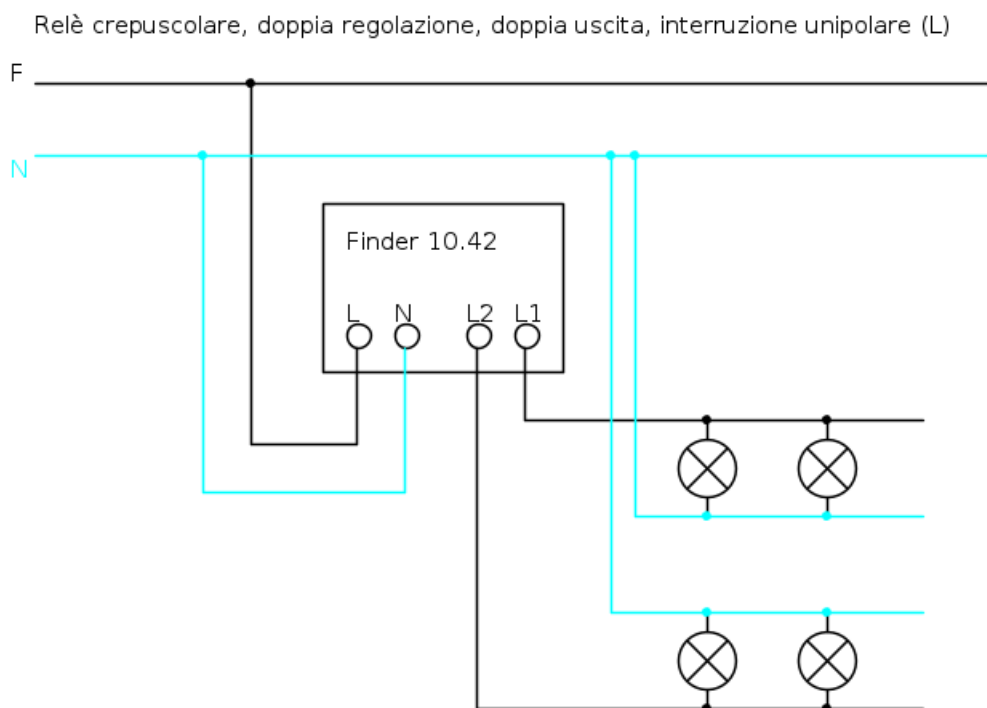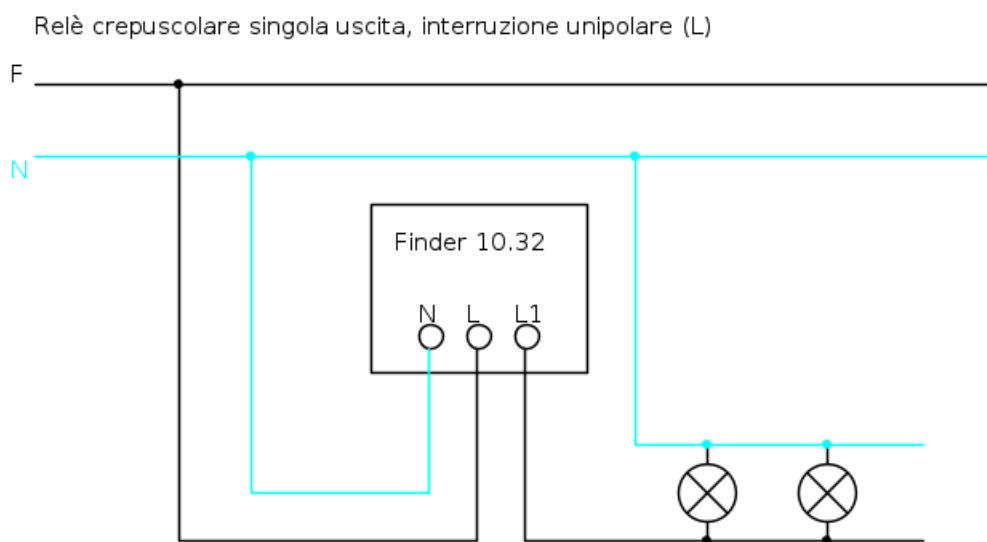
Finder 10.41 Relè crepuscolare singola uscita, interruzione unipolare (L)

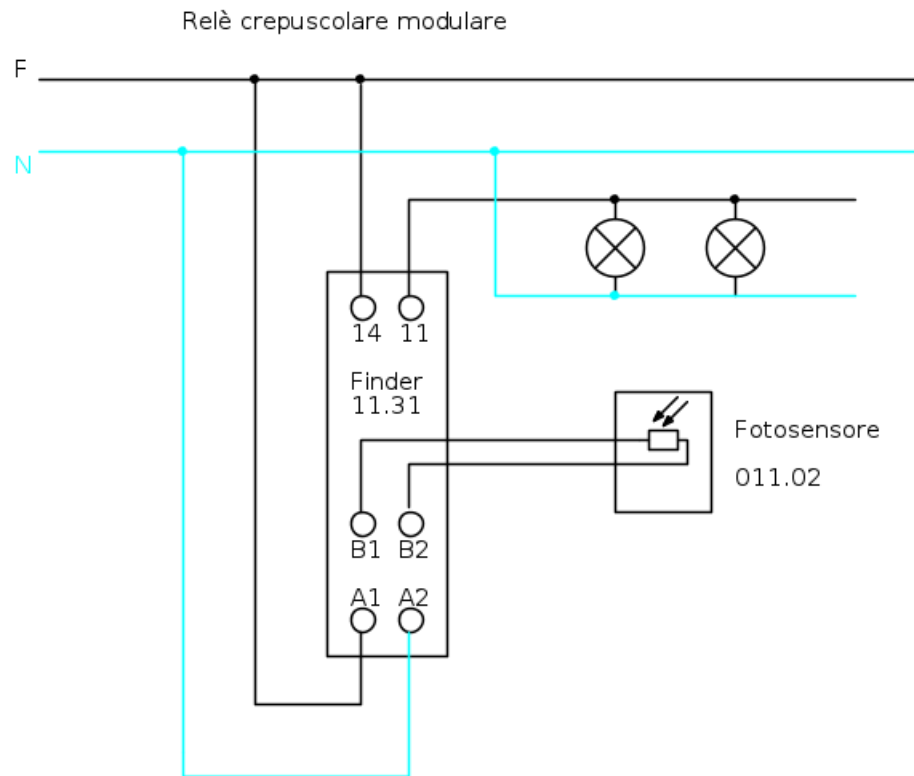


Finder 10.42 Relè crepuscolare doppia regolazione, doppia uscita, interruzione unipolare (L)



Finder 10.51 Relè crepuscolare singola uscita, interruzione unipolare (L)



Finder 11.31 Relè crepuscolare modulare

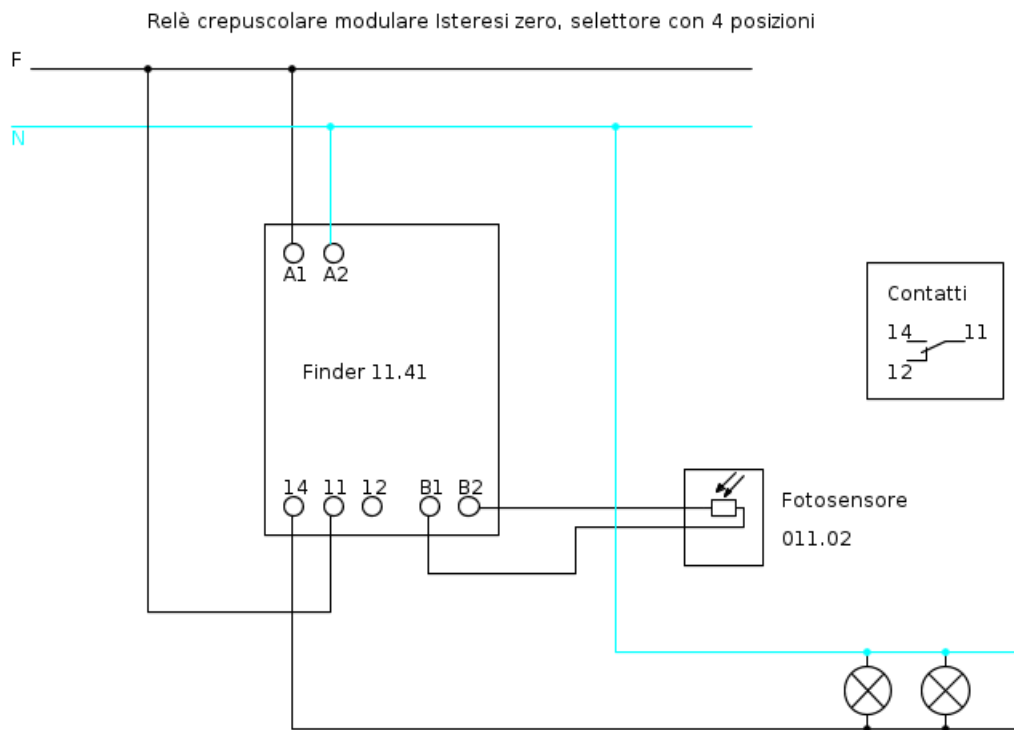
Finder 11.41 Relè crepuscolare modulare isteresi zero, selettore con 4 posizioni

ABB Relè crepuscolari serie TW TWP

ABB TW1 Relè crepuscolare modulare

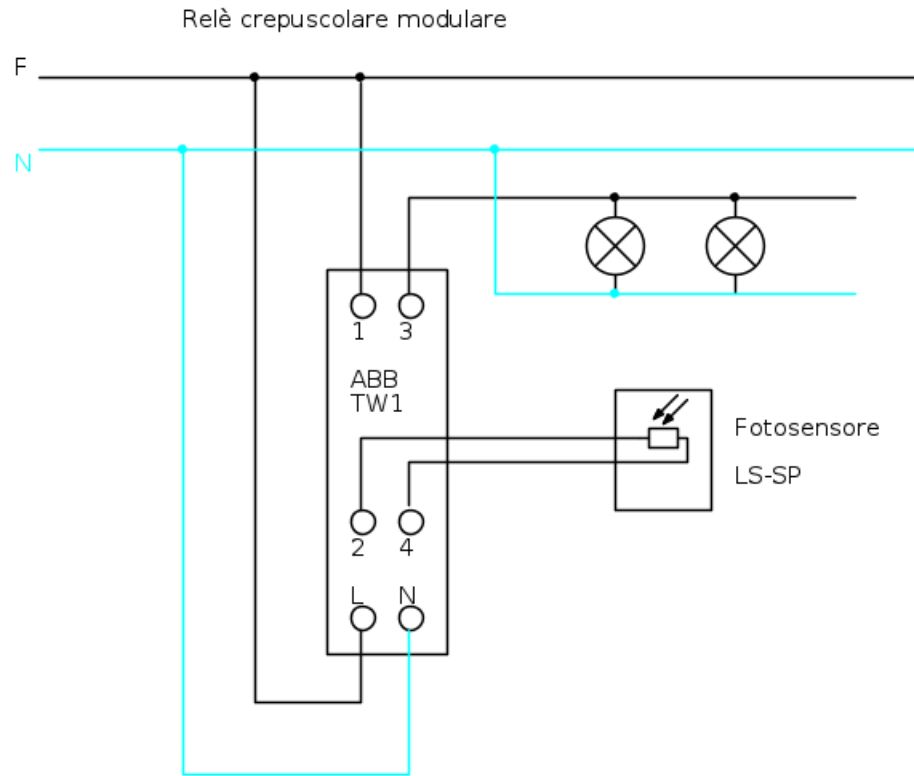


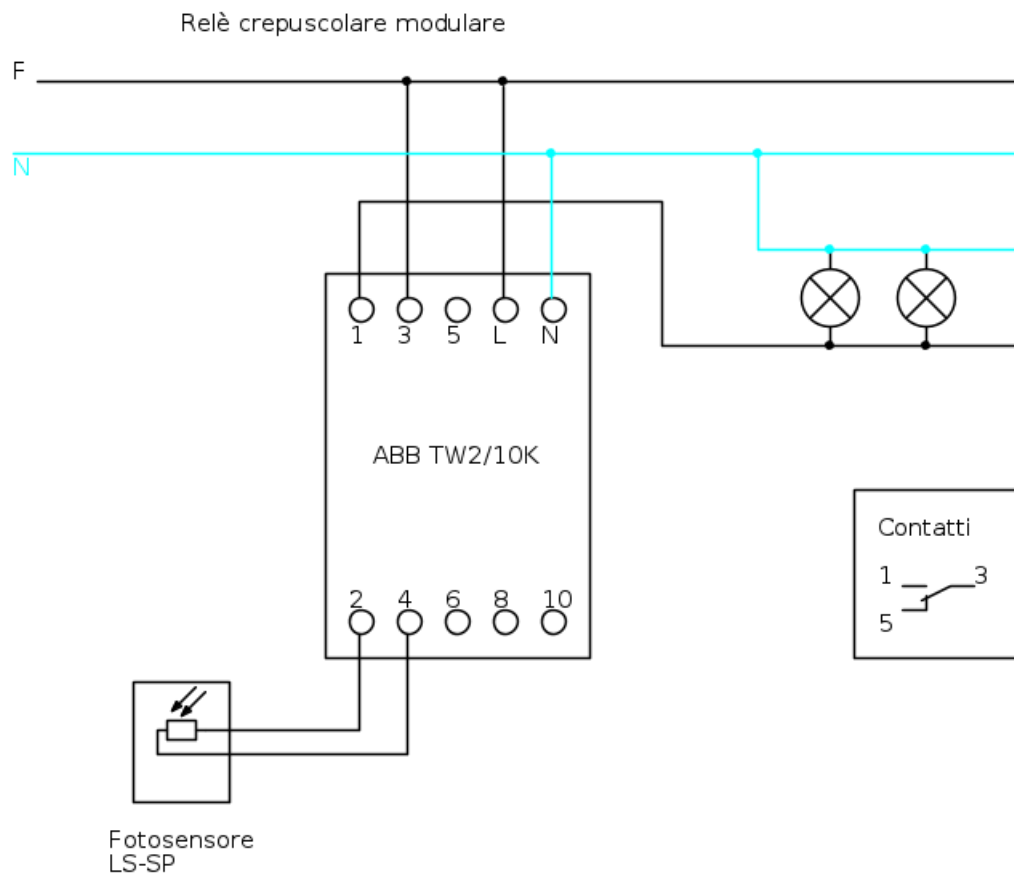
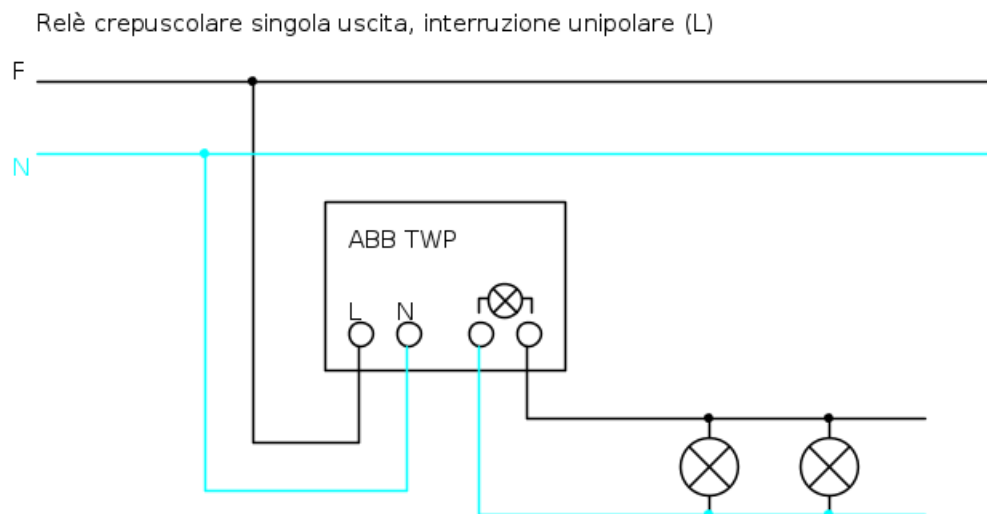
ABB TW2/10K Relè crepuscolare modulare

ABB TWP Relè crepuscolare singola uscita, interruzione unipolare (L)



Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Massimob:come-ti-collego-vol-2>"