



Massimo Benenati (MassimoB)


IMPIANTI ANTINCENDIO PARTE 2

5 November 2012

Esempi pratici

Analizziamo un semplice impianto di rilevazione incendi composto da POA, Pulsanti, Rilevatori ottici e Controllo porte taglia fuoco (con relativo controllo guasti dell'alimentatore per i poa e i magneti delle tagliafuoco)

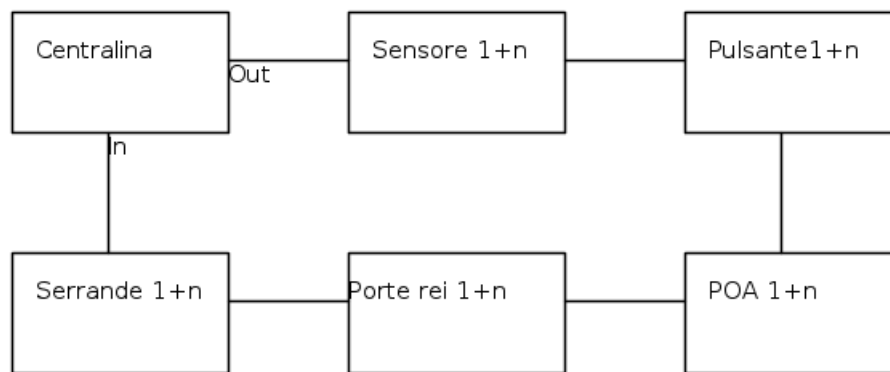Prendiamo ancora in esempio il Loop del primo articolo.




Analizziamo i singoli componenti in specifico NOTIFIER

Il Pannello Ottico acustico

Lo schema di collegamento di un POA all'interno del Loop è il seguente

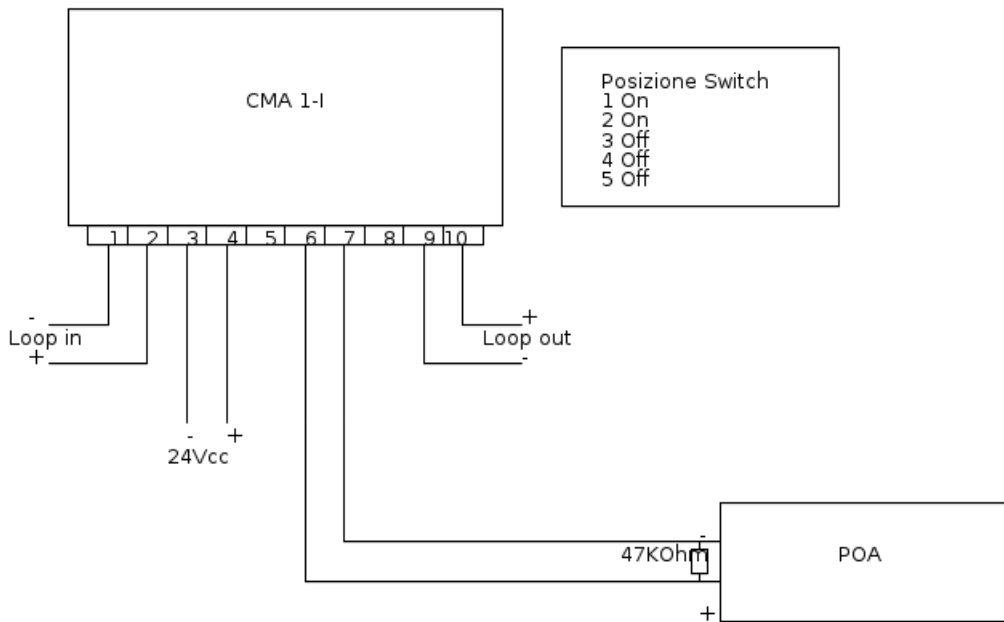
Connessione del modulo CMA1-1 Per il controllo di un POA



Pulsante a rottura vetro M700K

Lo schema di collegamento di un pulsante all' interno del Loop è il seguente


Connessione Pulsante di allarme M700KI

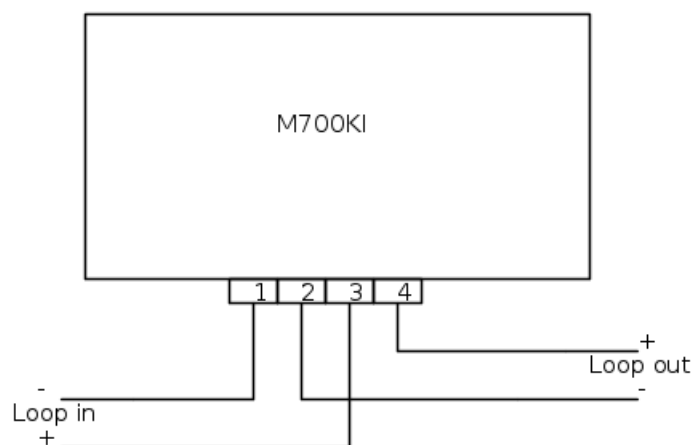

Controllo del magnete di una porta tagliafuoco tramite moduli della famiglia CMA

Lo schema di collegamento di un modulo CMA per questo utilizzo all'interno del Loop è il seguente

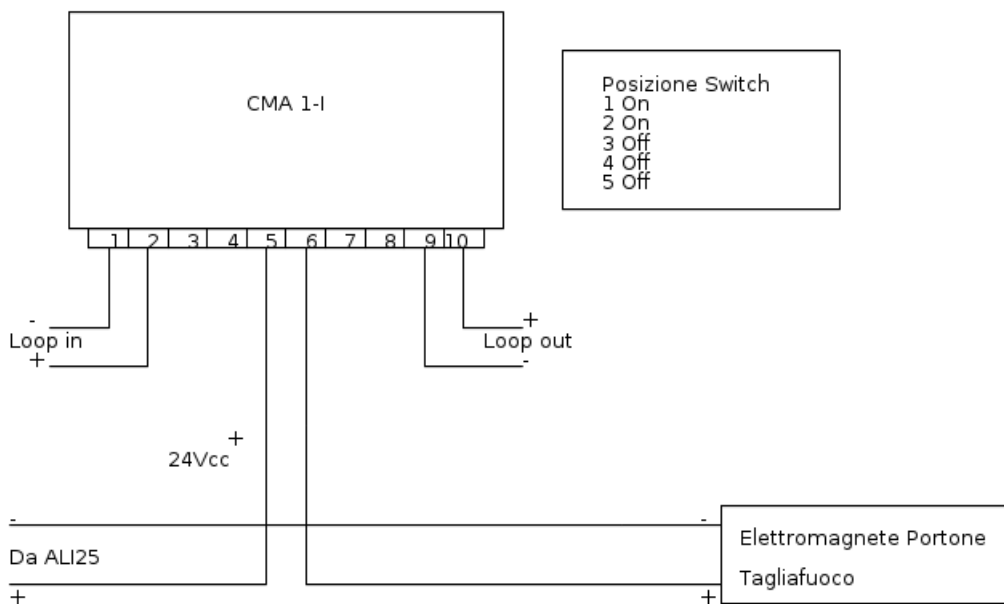
Connessione del modulo CMA1-1 Per il controllo di una porta taglia fuoco



Il rilevatore ottico

Lo schema di collegamento di un rilevatore ottico all'interno del Loop è il seguente


Rilevatore Ottico NFXI-OPT + Base B501AP

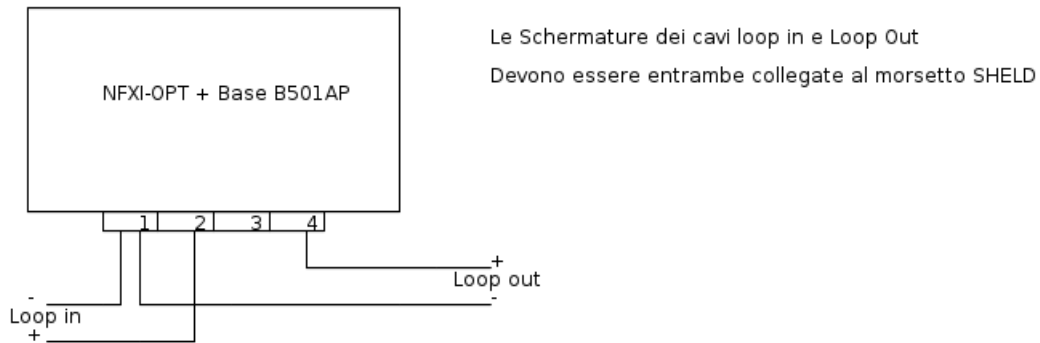

Controllo guasti dell' alimentatore tramite modulo della famiglia MMA

Lo schema di collegamento di un modulo MMA per questo utilizzo all' interno del Loop è il seguente

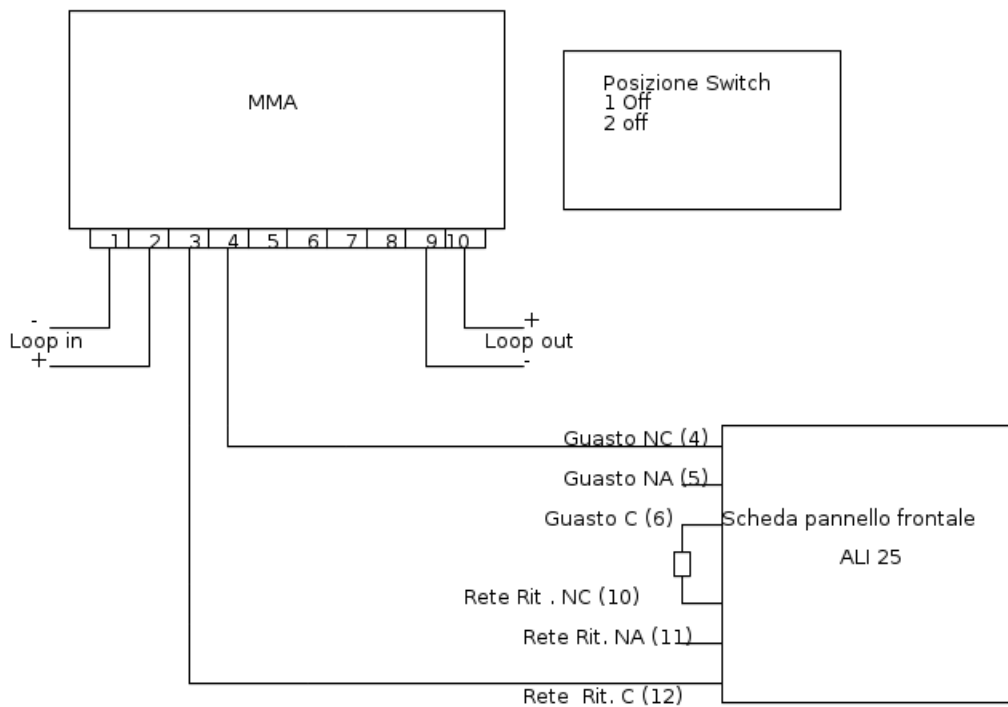Connessione del modulo MMA Per il controllo di un Alimentatore



Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Massimob:impianti-antincendio-parte-2>"