



Volfango Furgani

COME FARE?

23 January 2003

Domanda:

Mi servirebbe uno schema di un circuito che azioni un piccolo motorino per un secondo, passato questo breve intervallo di tempo conti per altri 5 secondi e dopo di che si riazioni.

Risponde Volfango Furgani

Il circuito di pilotaggio del motorino, del quale mancano informazioni tecniche può, essere abilitato da un circuito astabile, realizzato, ad esempio con un 555, con duty cycle pari ad 1/6.

Volfango Furgani