



Volfango Furgani

OSCILLATORE DA REGOLARE

18 February 2004

Domanda:

E' possibile aggiungere una regolazione di tensione d'uscita all'oscillatore di [questo esempio](#) in modo da avere differenti uscite una da 2 a 10 V dc selezionabili da un trimmer?

Risponde Volfango Furgani

La tensione di uscita del 555 è circa uguale alla tensione di alimentazione utilizzata. Si può alimentare l'oscillatore con tensione variabile ricorrendo, è solo un esempio ad un 7812 in configurazione con tensione regolabile.

Volfango Furgani