

Volfango Furgani

ASTABILE CON 555


8 March 2004

Domanda:

Avreste un piccolo circuito in grado di alimentare 7 led in parallelo, alimentati a 12V e in grado di lampeggiare tutti insieme?

Risponde Volfango Furgani

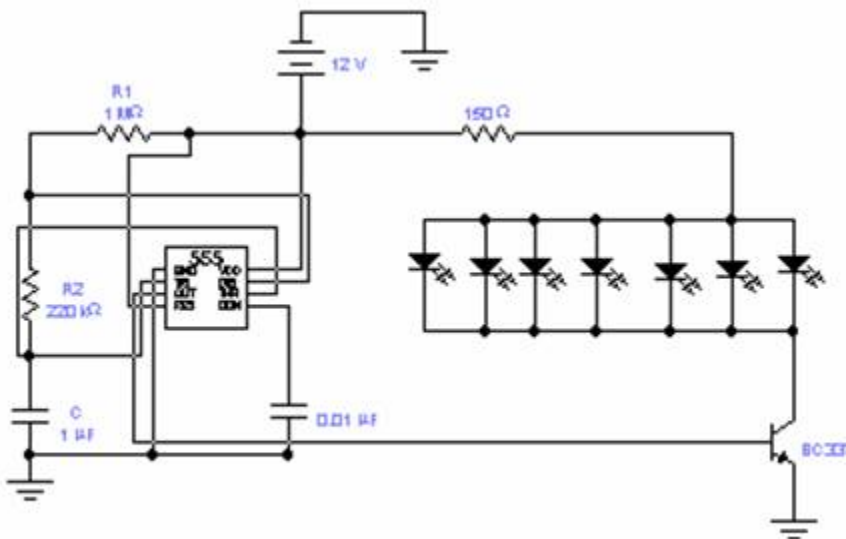Lo schema è composto da un astabile con 555 che pilota i sette led con periodo di un secondo circa



Volfango Furgani